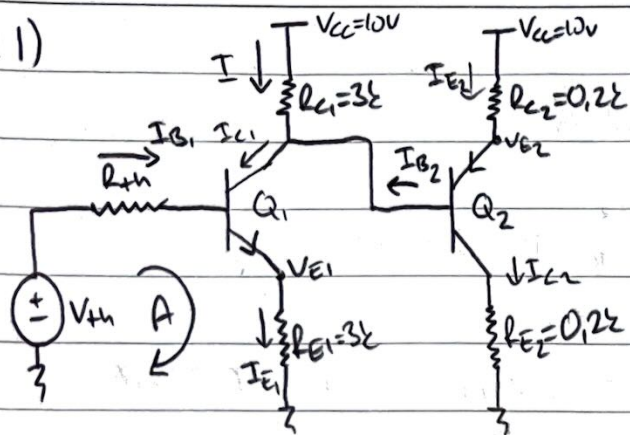


Q1)



$$R_{th} = R_1 // R_2 = 33.3 \text{ k}\Omega$$

$$V_{th} = V_{cc} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 3.33 \text{ V}$$

Assume  $Q_1$  is forward Active

KVL @ A

$$V_{th} = I_{B1} R_{th} + V_{BE(ON)} + (\beta + 1) I_{B1} R_{E1}$$

$$3.3 = I_{B1} \cdot 33.3 + 0.7 + 101 \cdot I_{B1} \cdot 3$$

$$I_{B1} = 7.73 \text{ }\mu\text{A}$$

$$I_{C1} = 0.77 \text{ mA}$$

$$I_{E1} = 0.78 \text{ mA}$$

$$I_{C1} = I + I_{B2} = \frac{V_{cc} - V_{C1}}{R_{C1}} + I_{B2} = \frac{10 - V_{C1}}{3} + I_{B2} \quad (1)$$

① and ②

$$I_{C1} = \frac{10 - V_{C1}}{3} + \frac{9.3 - V_{C1}}{202} = 0.77 \text{ mA}$$

$$V_{C1} = 7.90 \text{ V} \quad I = \frac{10 - V_{C1}}{3} = 0.7 \text{ mA}$$

$$V_{E1} = I_{E1} \cdot R_{E1} = 0.78 \cdot 3 = 2.34 \text{ V}$$

$$V_{B1} = V_{E1} + V_{BE(ON)} = 2.34 + 0.7 = 3.04 \text{ V}$$

$$V_{C1} = 7.90 \text{ V} \quad V_{E1} = 2.34 \text{ V} \quad V_{B1} = 3.04 \text{ V}$$

$$V_{CE1} = 5.56 \text{ V}$$

Check for state  $Q_1$ 

$$V_{CE1} > V_{CE(sat)} \Rightarrow 5.56 > 0.2 \quad \checkmark$$

Assume  $Q_2$  is forward Active

$$V_{E2} = V_{B2} + V_{EB} = V_{C1} + V_{EB} = V_{C1} + 0.7$$

$$I_{E2} = \frac{V_{cc} - V_{E2}}{R_{E2}} = \frac{10 - V_{C1} + 0.7}{0.2} = (\beta + 1) I_{B2} = 101 I_{B2}$$

$$I_{B2} = \frac{9.3 - V_{C1}}{101 \cdot 0.2} \quad (2)$$

$$I_{C1} = I + I_{B2} \Rightarrow 0.77 = 0.7 + I_{B2}$$

$$I_{B2} = 70.0 \text{ }\mu\text{A}$$

$$I_{C2} = 7.00 \text{ mA}$$

$$I_{E2} = 7.07 \text{ mA}$$

$$V_{C2} = I_{C2} \cdot R_{C2} = 7 \cdot 0.2 = 1.4 \text{ V}$$

$$V_{B2} = V_{C1} = 7.90 \text{ V}$$

$$V_{E2} = V_{B2} + V_{EB(ON)} = 7.9 + 0.7 = 8.60 \text{ V}$$


$$V_{C2} = 1.40 \text{ V} \quad V_{E2} = 8.60 \text{ V} \quad V_{B2} = 7.90 \text{ V}$$

$$V_{EC2} = 7.20 \text{ V}$$

Check for  $Q_2$ 

$$V_{EC2} > V_{EC(sat)} \Rightarrow 7.20 > 0.2 \quad \checkmark$$

Q2)

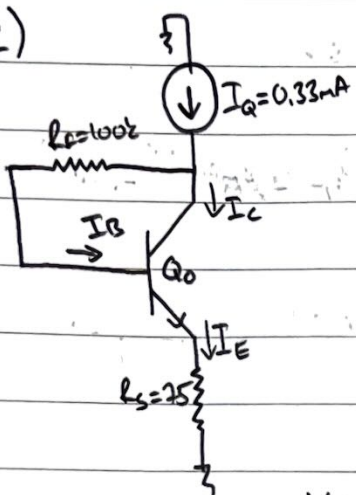

a)

Assume Q0 is forward Active

$$I_Q = I_B + I_C = (\beta + 1)I_B = 101I_B = 0.33\text{mA}$$


$$I_B = 3.27\mu\text{A} \quad I_C = 0.327\text{mA} \quad I_E = 0.33\text{mA}$$

$$V_E = I_E R_S = 0.025\text{V} \quad V_B = V_E + V_{BE(sat)} = 0.725\text{V} \quad V_C = V_B + I_C R_L = 1.052\text{V}$$

Check for Q0  $\Rightarrow V_{CE} > V_{CE(sat)} \Rightarrow 1.027 > 0.2 \quad \checkmark$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{0.327}{0.026} = 12.58 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$

b)

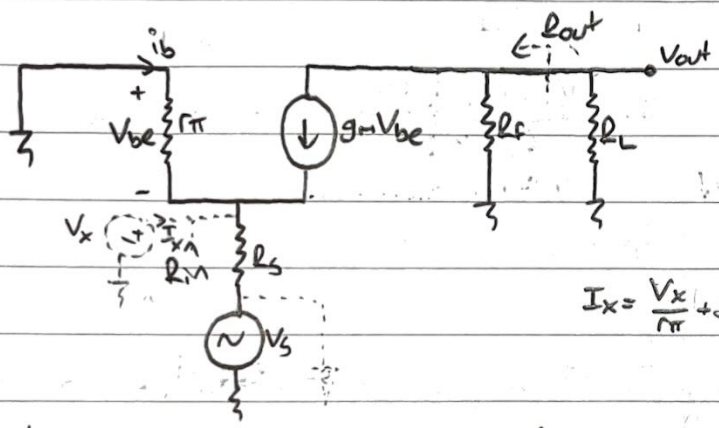

for Rin, by putting test source

$$V_b = 0 \quad V_e = V_x \quad I_x = -\frac{V_b - V_e}{r_{\pi}} - g_m V_{be}$$

$$I_x = \frac{V_x}{r_{\pi}} + g_m V_x = V_x \left( \frac{1}{r_{\pi}} + g_m \right) = V_x \left( \frac{1 + \beta}{r_{\pi}} \right) \Rightarrow R_{in} = \frac{V_x}{I_x} = \frac{r_{\pi}}{1 + \beta}$$

$$R_{in} = 78.7 \Omega$$


for Rout

$$V_b = 0 \quad V_{be} = -V_e$$

KCL @ E

$$g_m V_{be} = \frac{V_e}{R_S} + \frac{V_e}{r_{\pi}} \Rightarrow -g_m V_e = V_e \left( \frac{1}{R_S} + \frac{1}{r_{\pi}} \right) \Rightarrow V_e \text{ must be } 0\text{V}$$

c)

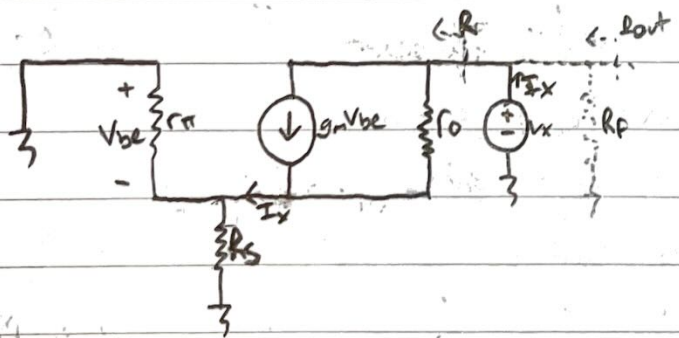

So  $V_{be} = 0$  and  $R_{out} = R_f = 100 \text{ k}\Omega$

$$R_{out} = R_f // R$$

$$r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{100}{12.58} = 7.95 \text{ k}\Omega$$

$$V_b = 0 \quad V_{be} = -V_e$$

KCL @ X

KCL @ E

$$I_x = \frac{V_x - V_e}{r_o} + g_m V_{be} \Rightarrow V_x = I_x r_o + g_m V_{e} r_o + V_e$$

$$I_x = \frac{V_e}{R_S} + \frac{V_e}{r_{\pi}} \Rightarrow V_e = I_x (R_S // r_{\pi})$$

$$V_x = I_x r_o + V_e (1 + g_m r_o) = I_x r_o + I_x (R_S // r_{\pi}) (1 + g_m r_o)$$

$$V_x = I_x (1 + (R_S // r_{\pi}) (1 + g_m r_o))$$


$$R = \frac{V_x}{I_x} = 1 + (R_S // r_{\pi}) (1 + g_m r_o) = 95.05 \text{ k}\Omega$$

$$R_{out} = 48.73 \text{ k}\Omega$$

$$R_{out} = R // R_f = (1 + (R_S // r_{\pi}) (1 + g_m r_o)) // R_f$$



d)

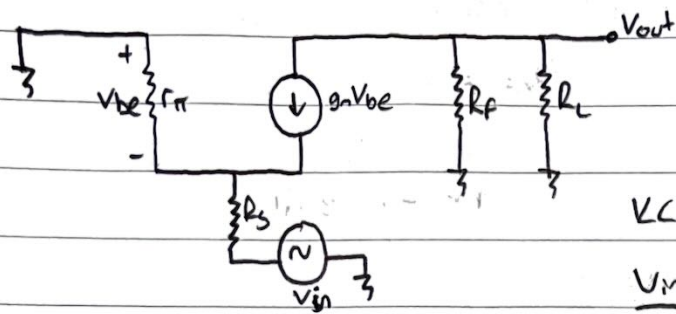

$V_b = 0V$   $V_{be} = -V_e$


$V_{out} = -g_m V_{be} (R_F // R_L) = g_m V_e (R_F // R_L)$

KCL @ E

$\frac{V_{in} - V_e}{R_s} - \frac{V_e}{r_{\pi}} + g_m V_{be} = \frac{V_{in}}{R_s} - V_e \left( \frac{1}{R_s} + \frac{1}{r_{\pi}} + \frac{\beta}{r_{\pi}} \right) = 0$

$A_v = \frac{V_{out}}{v_{in}} = \frac{\frac{\beta}{r_{\pi}} \cdot V_e \cdot (R_F // R_L)}{R_s V_e \left( \frac{1}{R_s} + \frac{1}{r_{\pi}} + \frac{\beta}{r_{\pi}} \right)} = \frac{\beta (R_F // R_L)}{r_{\pi} \cdot R_s \cdot \left( \frac{1}{R_s} + \frac{1}{r_{\pi}} + \frac{\beta}{r_{\pi}} \right)} \Rightarrow \boxed{A_v = 9.52}$

Q3)

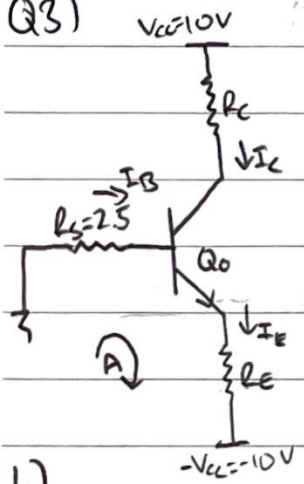

a)  $I_E = 0.5mA$   $I_B = 4.95\mu A$   $I_C = 0.495mA$

Assume  $Q_0$  is FA KVL @ A


$I_B R_s + V_{BE(on)} + I_E R_E = -V_{CC} \Rightarrow \frac{4.95}{1000} \cdot 2.5 + 0.7 + 0.5 \cdot R_E = 10$

$\Rightarrow \boxed{R_E = 18.58k\Omega}$

b)

$V_C = 5V$   $I_C = \frac{V_{CC} - V_C}{R_C} = \frac{10 - 5}{R_C} = 0.495mA \Rightarrow \boxed{R_C = 10.1k\Omega}$

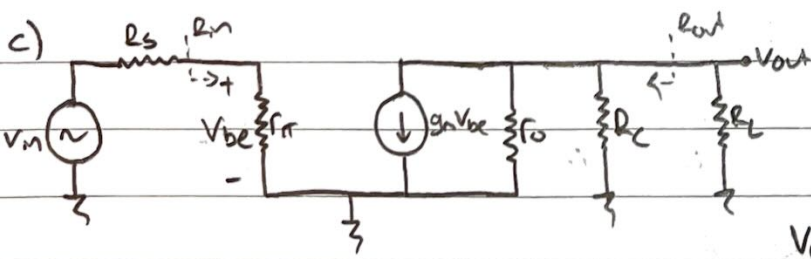Check  $Q_0 \Rightarrow V_{E5} = -10 + I_E R_E = -0.71V$   $V_{CE} = 5.71V > V_{CE(sat)}$  ✓



$V_e = 0$   $V_{be} = V_b = \frac{v_{in} \cdot r_{\pi}}{r_{\pi} + R_s}$

$V_{out} = -g_m V_{be} (r_o // R_C // R_L) = -g_m V_b (r_o // R_C // R_L)$

$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{0.495}{0.026} = 19.04 \frac{mA}{V}$

$V_{out} = -g_m \frac{v_{in} \cdot r_{\pi}}{r_{\pi} + R_s} (r_o // R_C // R_L)$

$r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{100}{19.04} = 5.25k\Omega$


$A_v = \frac{V_{out}}{v_{in}} = \frac{-g_m r_{\pi} (r_o // R_C // R_L)}{r_{\pi} + R_s} \Rightarrow \boxed{A_v = -63.22}$

d)  $R_{in} = r_{\pi} = 5.25 \text{ k}\Omega$   $V_b = 0V, V_e = 0V \Rightarrow g_m V_{be} = 0A \Rightarrow R_{out} = r_o \parallel R_c = 9.61 \text{ k}\Omega$

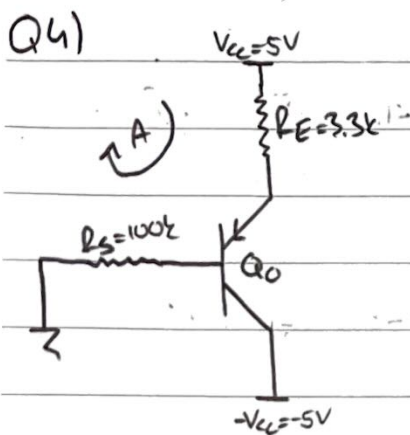e)  $A_v = \frac{V_{out}}{V_s} = \frac{-g_m r_{\pi} (r_o \parallel R_c \parallel R_L)}{r_{\pi} + R_s} = \frac{-g_m R_{in} (r_o \parallel R_c \parallel R_L)}{R_{in} + R_s} \Rightarrow \frac{V_s R_{in}}{R_{in} + R_s} = \frac{-V_{out}}{g_m (r_o \parallel R_c \parallel R_L)}$

$V_{in} = \frac{V_s \cdot R_{in}}{R_{in} + R_s}$   $V_{out} = A_{oc} V_{in} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_{out}} = A_{oc} \cdot \frac{V_s R_{in}}{R_{in} + R_s} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_{out}}$

$A_{oc} = V_{out} \cdot \frac{-g_m (r_o \parallel R_c \parallel R_L)}{V_{out}} \cdot \frac{R_L + R_{out}}{R_L} \Rightarrow A_{oc} = -183.02$



a) Assume  $Q_0$  is FA KVL @ A

$V_{CC} = I_E R_E + V_{EB(on)} + I_B R_s = (\beta + 1) I_B R_E + V_{EB(on)} + I_B R_s$


$5 = 101 \cdot 3.3 I_B + 0.7 + 100 I_B$

$I_B = 9.92 \mu A, I_C = 0.992 \text{ mA}$

$I_E = 1.00 \text{ mA}$

Check for  $Q_0 \Rightarrow V_E = V_{CC} - I_E R_E = 1.70V, V_{EC} = 1.70 > V_{EC(sat)}$  ✓

b)  $R_{in}$

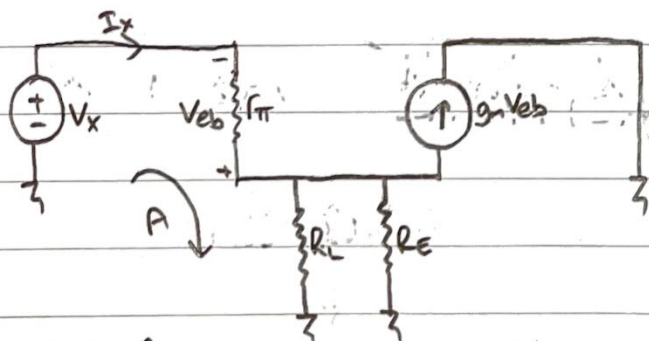

KVL @ A


$V_x = I_x r_{\pi} + (\beta + 1) I_x (R_E \parallel R_L)$

$R_{in} = \frac{V_x}{I_x} = r_{\pi} + (\beta + 1) (R_E \parallel R_L) \Rightarrow R_{in} = 80.13 \text{ k}\Omega$

$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{0.992}{0.026} = 38.15 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$

$r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m} = 2.62 \text{ k}\Omega$

$R_{out}$

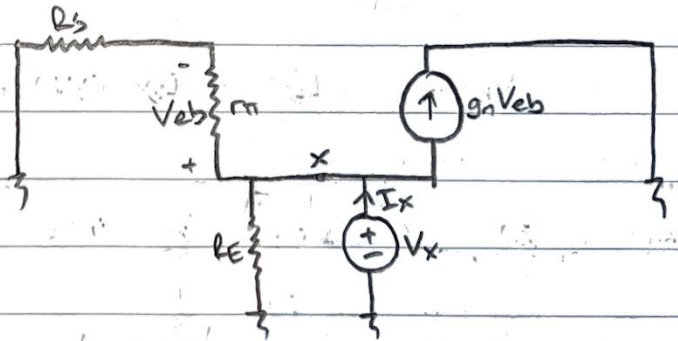


KCL @ X

$I_x = \frac{V_x}{r_{\pi} + R_s} + \frac{V_x}{R_E} + g_m V_{eb} = V_x \left( \frac{1}{r_{\pi} + R_s} + \frac{1}{R_E} + \frac{\beta}{r_{\pi}} \right)$

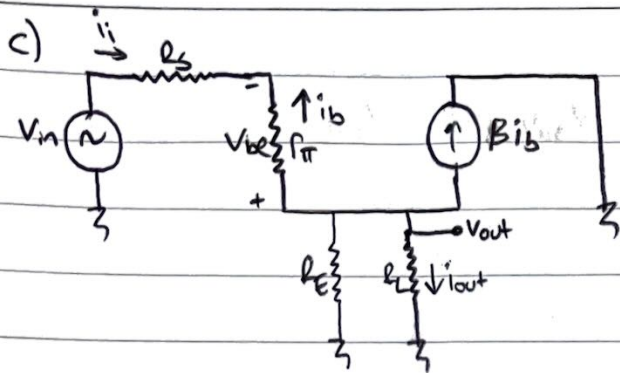$R_{out} = \frac{V_x}{I_x} = \frac{1}{\left( \frac{1}{r_{\pi} + R_s} + \frac{1}{R_E} + \frac{\beta}{r_{\pi}} \right)} \Rightarrow R_{out} = 25.99 \Omega$





KCL @  $V_{out}$

$$i_b = \frac{V_{out} - V_{in}}{r_{\pi} + R_s}$$

$$\frac{V_{out}}{R_E // R_L} = -(B+1)i_b = \frac{(B+1)(V_{in} - V_{out})}{r_{\pi} + R_s}$$


$$\frac{V_{out}}{R_E // R_L} = \frac{V_{in}(B+1)}{r_{\pi} + R_s} - \frac{V_{out}(B+1)}{r_{\pi} + R_s} \Rightarrow V_{out} \left( \frac{1}{R_E // R_L} + \frac{B+1}{r_{\pi} + R_s} \right) = \frac{V_{in}(B+1)}{r_{\pi} + R_s}$$

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{\frac{B+1}{r_{\pi} + R_s}}{\frac{1}{R_E // R_L} + \frac{B+1}{r_{\pi} + R_s}} = \frac{(B+1)(R_E // R_L)}{r_{\pi} + R_s + (B+1)(R_E // R_L)} \Rightarrow \boxed{A_v = 0.43}$$

d)

$$i_{in} = -i_b \quad i_{out} = i_e \cdot \frac{R_E}{R_E + R_L} = (B+1)i_b \cdot \frac{R_E}{R_E + R_L} \quad A_i = \frac{i_{out}}{i_{in}} = \frac{(B+1) \cdot R_E}{R_E + R_L} \Rightarrow \boxed{A_i = 77.51}$$

5)

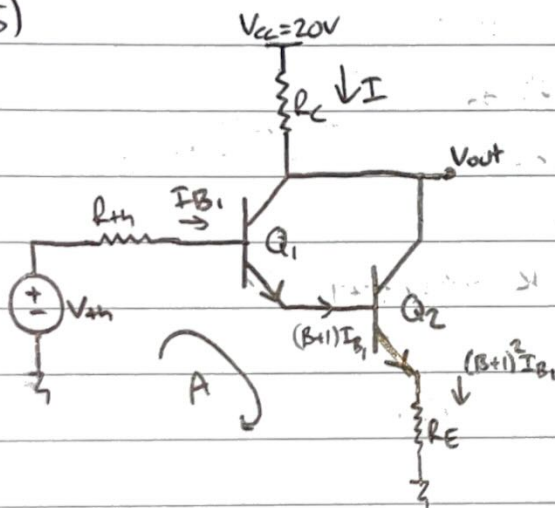

Assume  $Q_1$  and  $Q_2$  is FA

$$R_{th} = R_1 // R_2 = 14.11 \text{ k}\Omega \quad V_{th} = V_{cc} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 3.4 \text{ V}$$

KVL @ A

$$V_{th} = I_{B1} R_{th} + V_{BE(on)} + V_{BE(on)} + (B+1)^2 I_{B1} \cdot R_E$$

$$3.4 = I_{B1} \cdot 14.11 + 1.4 + (101)^2 \cdot I_{B1} \cdot 0.2$$

$$I_{B1} = 0.924 \mu\text{A}$$

$$\boxed{I_{C1} = 0.097 \text{ mA}}$$

$$I_{E1} = 0.098 \text{ mA}$$

$$I_{B2} = 0.098 \text{ mA}$$

$$\boxed{I_{C2} = 9.83 \text{ mA}}$$

$$I_{E2} = 9.93 \text{ mA}$$

$$I = I_{C1} + I_{C2} = 9.93 \text{ mA}$$

$$V_{C1} = V_{C2} = V_{cc} - I \cdot R_C = 5.10 \text{ V}$$

$$V_{B1} = V_{th} - I_{B1} R_{th} = 3.39 \text{ V}$$

$$V_{E1} = V_{B1} - V_{BE(on)} = 2.69 \text{ V}$$

$$V_{B2} = V_{E1} = 2.69 \text{ V}$$

$$V_{E2} = V_{B2} - V_{BE(on)} = 1.99 \text{ V}$$

$$\boxed{V_{CE1} = 2.41 \text{ V}}$$

$$\text{Check } Q_1 \Rightarrow V_{CE1} > V_{CE(sat)} \quad \checkmark$$

$$\boxed{V_{CE2} = 3.11 \text{ V}}$$


$$\text{Check } Q_2 \Rightarrow V_{CE2} > V_{CE(sat)} \quad \checkmark$$

$$g_{m1} = \frac{I_{C1}}{V_T} = \frac{0.097}{0.026} = 3.73 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$

$$r_{\pi1} = \frac{\beta}{g_{m1}} = 26.81 \text{ k}\Omega$$

$$g_{m2} = \frac{I_{C2}}{V_T} = \frac{9.83}{0.026} = 378.01 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$
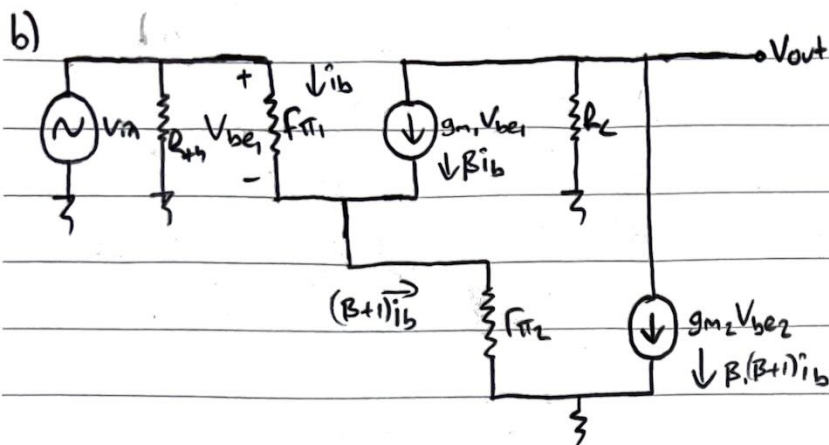
$$r_{\pi2} = \frac{\beta}{g_{m2}} = 0.26 \text{ k}\Omega$$




$$V_{e2} = 0V \quad V_{be2} = V_{b2} = V_{e1}$$

$$V_{out} = -R_c (\beta i_b + \beta \cdot (\beta + 1) i_b)$$

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-i_b \cdot R_c (\beta + \beta \cdot (\beta + 1))}{i_b (r_{\pi 1} + (\beta + 1) r_{\pi 2})} \Rightarrow \boxed{A_v = -288,30}$$
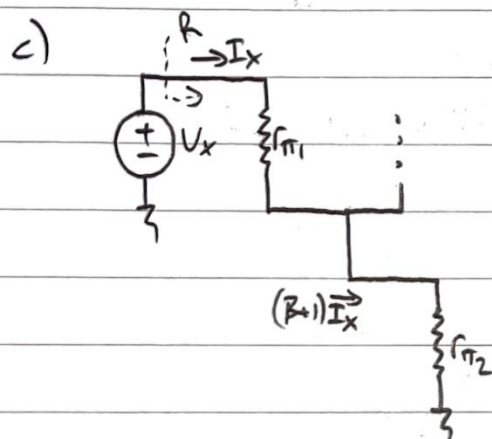
$$V_{in} = i_b r_{\pi 1} + (\beta + 1) i_b r_{\pi 2}$$




$$V_x = I_x \cdot r_{\pi 1} + (\beta + 1) I_x \cdot r_{\pi 2}$$

$$R = \frac{V_x}{I_x} = r_{\pi 1} + (\beta + 1) r_{\pi 2}$$

$$R_{in} = R_{th} \parallel R = R_{th} \parallel (r_{\pi 1} + (\beta + 1) r_{\pi 2})$$
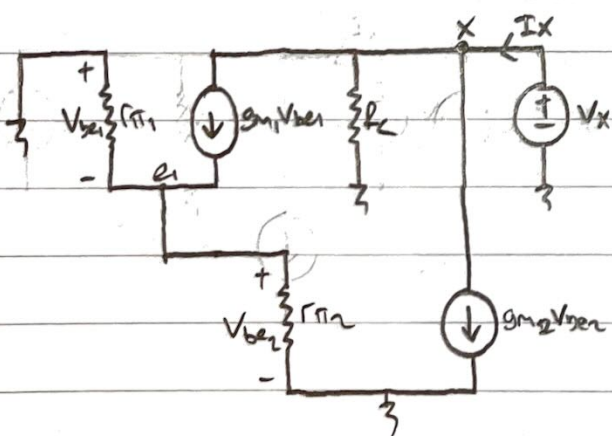
$$\boxed{R_{in} = 11,14 \text{ k}\Omega}$$



KCL @  $e_1$

$$\frac{V_{e1}}{r_{\pi 1}} + \frac{V_{e1}}{r_{\pi 2}} = g_{m1} V_{be1} \Rightarrow \frac{V_{e1}}{r_{\pi 1} + r_{\pi 2}} = -g_{m1} V_{e1}$$

$V_{e1}$  must be 0V So,  $V_{e1} = V_{b2} = 0V$


$$V_{be1} = V_{be2} = 0V$$

KCL @ X

$$I_x = \frac{V_x}{R_c} + g_{m1} V_{be1} + g_{m2} V_{be2} = \frac{V_x}{R_c} \Rightarrow R_{out} = \frac{V_x}{I_x} \Rightarrow \boxed{R_{out} = R_c = 1,5 \text{ k}\Omega}$$



6)

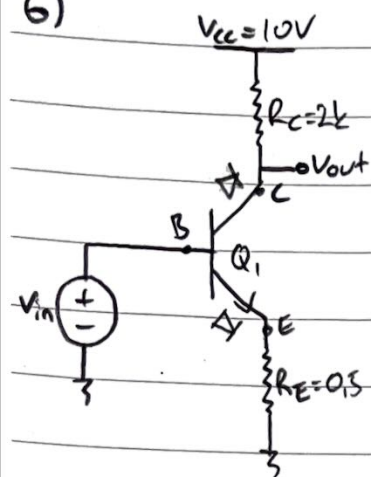

for  $0 \leq V_{in} < 0.7 = V_{BE(on)} \Rightarrow Q_1$  is OFF

$$\Rightarrow V_{out} = V_{cc} - I_c R_c = V_{cc} = 10V$$

for  $V_{CE} \geq 0.2 = V_{CE(sat)} = Q_1$  is Forward Active

If  $V_{CE} = 0.2$  and  $Q_1$  is FA

$$V_c = V_{cc} - I_c R_c = 10 - 2I_c = 10 - 2\beta I_B$$

$$V_E = I_E R_E \approx I_E \cdot 0.5 = (\beta + 1)I_B \cdot 0.5 \approx \beta I_B \cdot 0.5 \text{ as } \beta \text{ is large}$$

$$V_{CE} = 0.2 = 10 - 2\beta I_B - \beta I_B \cdot 0.5 \Rightarrow \beta I_B = I_c = 3.92 \text{ mA}$$

When  $V_{out} = V_{cc} - I_c R_c = 10 - 3.92 \cdot 2 = 2.16V$   $Q_1$  is SAT

$$\text{If } I_c \approx I_E = 3.92 \text{ mA} \rightarrow V_E = I_E R_E = 1.96V \rightarrow V_B = V_{in} = V_E + V_{BE(on)} = 2.66V$$

$$\text{for } 0.7 \leq V_{in} \leq 2.66 \Rightarrow Q_1 \text{ is FA} \Rightarrow I_E = \frac{V_{in} - V_{BE(on)}}{R_E} = \frac{V_{in} - 0.7}{0.5} \approx I_c$$

$$V_{out} = V_{cc} - I_c R_c = 10 - 2I_c \approx 10 - 4V_{in} + 2.8 = 12.8 - 4V_{in} = V_{out} \Rightarrow \text{linear}$$

for  $V_{in} > 2.66V \rightarrow Q_1$  is SAT  $\Rightarrow V_{CE} = V_{CE(sat)} = 0.2V$  and  $I_c < \beta I_B$

$$\text{If } V_{CE} = 0.2V \text{ and } V_{BE} = 0.7V \Rightarrow V_{BC} = 0.5V \Rightarrow V_B - V_C = V_{in} - V_{out} = 0.5V$$

$$V_{out} = \begin{cases} 10V, & \text{if } 0 \leq V_{in} < 0.7 \\ 12.8 - 4V_{in}, & \text{if } 0.7 \leq V_{in} < 2.66 \\ V_{in} - 0.5V, & \text{if } 2.66 \leq V_{in} \leq 10 \end{cases}$$

